


CURS 5

Circuite electrice in curent continuu

Metoda potențialelor de noduri

Metoda potențialelor de noduri permite reducerea numărului de ecuații ale sistemului de la l (număr de ecuații obținute prin Kirchhoff) la $n-1$ (n reprezintă număr de noduri)

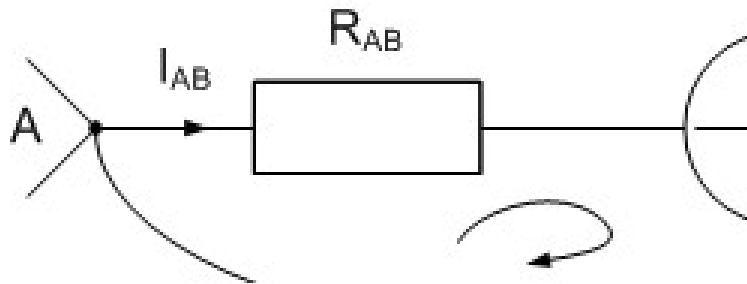Metoda considera potențialele nodurilor ca fiind necunoscute. Se poate considera ca un nod are potential zero, si ca urmare numarul de necunoscute va fi $n-1$.



$$I_{AB} R_{AB} - U_{AB} = U_{eAB}$$

$$I_{AB} = \frac{1}{R_{AB}} (V_A - V_B)$$

$$I_{AB} = |G_{AB}| (V_A - V_B + U_{eAB})$$

Se rezolvă următorul sistem de ecuații:

$$\sum_{j=1}^{n-1} G_{i,j} \cdot V_j = I_{sc,i} \quad i = 1, \dots, (n-1)$$

$G_{i,i} > 0$ – **conductanța proprie** nodului i , egală cu suma conductanțelor de pe laturile care converg în nodul i .


Obs. Dacă o latura are sursa de curent, conductanța este zero ($G = \frac{1}{\infty} = 0$)

$G_{i,j} = G_{j,i} < 0$ – **conductanța comună** a nodurilor i și j , se calculează prin suma cu semn schimbat a conductanțelor de pe laturile care **leagă direct** cele două noduri.

$I_{sc,i}$ – **curentul de scurtcircuit al nodului i** , se calculează ca suma algebrică a curenților de scurtcircuit a laturilor care converg în nodul i , se consideră semnul **plus dacă curentul intră în nod**.

Obs. În cazul laturii care conține sursa de curent, $I_{sc} = J$, în cazul în care latura conține sursa de tensiune, I_{sc} este raportul dintre U_{ek} și rezistența totală a laturii.
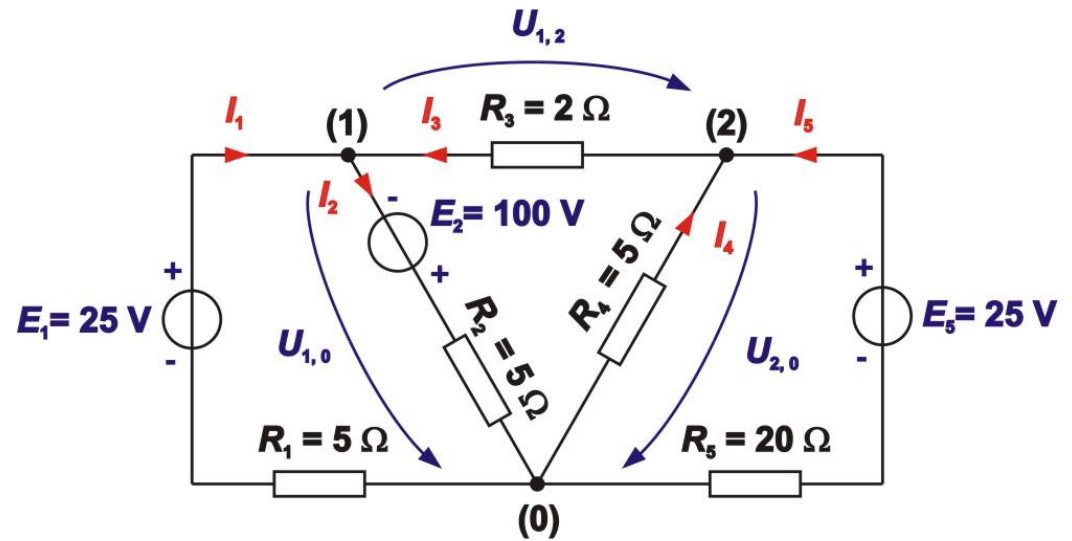
$$\begin{cases} G_{1,1} \cdot V_1 + G_{1,2} \cdot V_2 = I_{s,1} \\ G_{2,1} \cdot V_1 + G_{2,2} \cdot V_2 = I_{s,2} \end{cases}$$



$$G_{1,1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{9}{10}$$

$$G_{2,2} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

$$G_{1,2} = G_{2,1} = -\left(\frac{1}{R_3}\right) = -\frac{1}{2}$$


$$I_{s,1} = \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} = \frac{25}{5} - \frac{100}{5} = -15$$

$$I_{s,2} = \frac{E_5}{R_5} = \frac{25}{20} = \frac{5}{4}$$

$$\begin{cases} \frac{9}{10} \cdot V_1 - \frac{1}{2} \cdot V_2 = -15 \\ -\frac{1}{2} \cdot V_1 + \frac{3}{4} \cdot V_2 = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$V_1 = -25 \text{ V}$$

$$V_2 = -15 \text{ V}$$

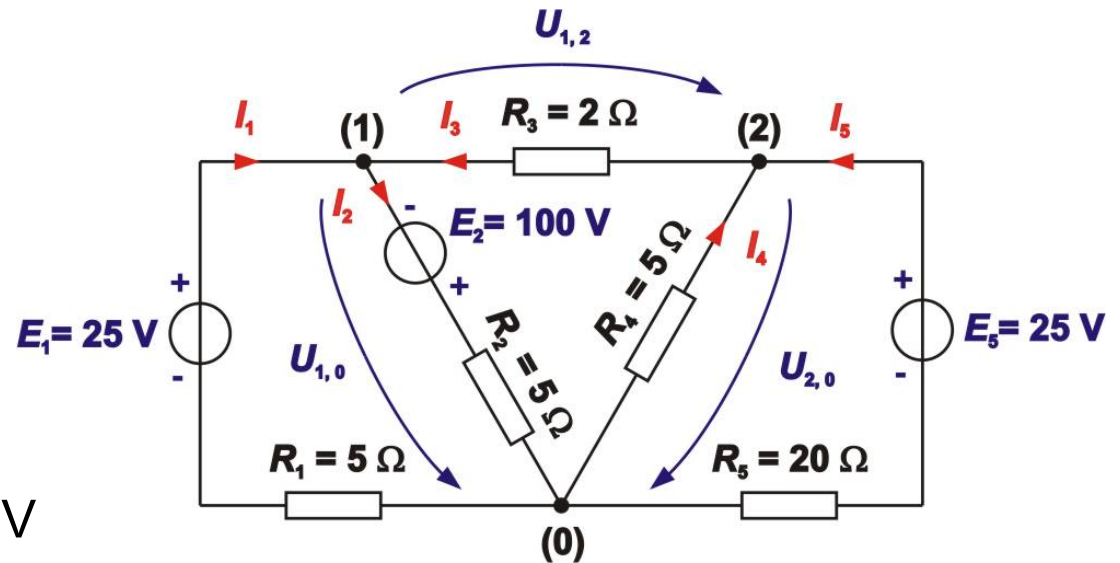

$$U_{1,0} = V_1 - 0 = -25$$

$$U_{2,0} = V_2 - 0 = -15$$


$$U_{1,2} = V_1 - V_2 = -25 - (-15) = -10$$

$$E_1 = R_1 I_1 + U_{1,0} \Rightarrow I_1 = \frac{E_1}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} = \frac{25}{5} - \frac{-25}{5} \Rightarrow I_1 = 10 \text{ A}$$

$$E_2 = R_2 I_2 - U_{1,0} \Rightarrow I_2 = \frac{E_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_2} = \frac{100}{5} + \frac{-25}{5} \Rightarrow I_2 = 15 \text{ A}$$

$$V_1 = -25 \text{ V}$$

$$V_2 = -15 \text{ V}$$

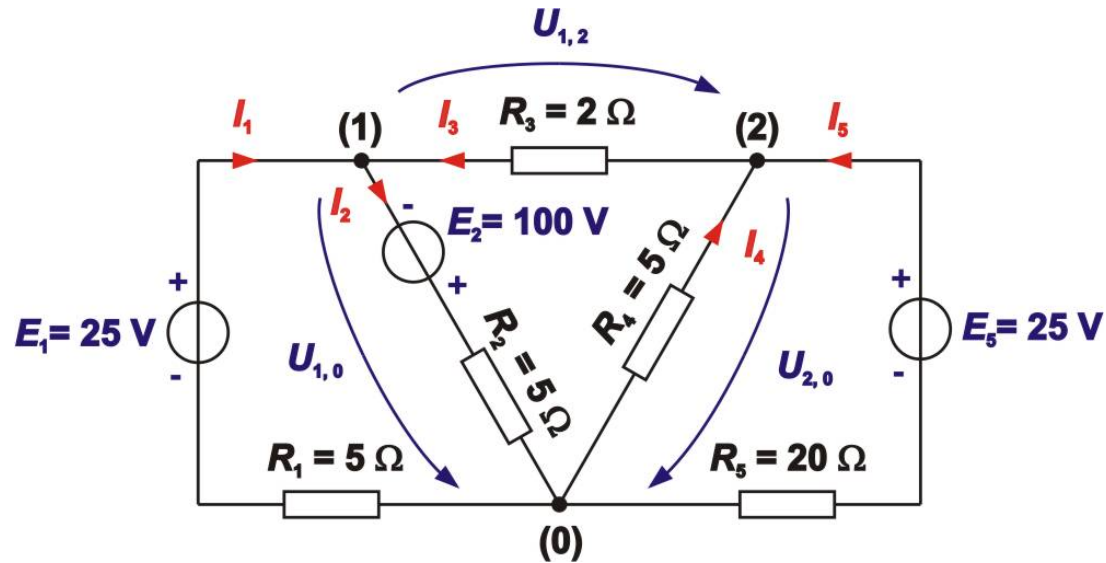

$$0 = R_3 I_3 + U_{1,2} \quad \Rightarrow \quad I_3 = -\frac{V_1 - V_2}{R_3} = -\frac{-25 + 15}{2} \quad \Rightarrow \quad I_3 = 5 \text{ A}$$


$$0 = R_4 I_4 + U_{2,0} \quad \Rightarrow \quad I_4 = -\frac{V_2}{R_4} = -\frac{-15}{5} \quad \Rightarrow \quad I_4 = 3 \text{ A}$$

$$E_5 = R_5 I_5 + U_{2,0} \quad \Rightarrow \quad I_5 = \frac{E_5}{R_5} - \frac{V_2}{R_5} = \frac{25}{20} - \frac{-15}{20} \quad \Rightarrow \quad I_5 = 2 \text{ A}$$

Teorema lui THÉVENIN (teorema generatorului echivalent de tensiune)

Teorema lui Thévenin permite calculul direct al curentului printr-o rezistență oarecare dintr-o rețea

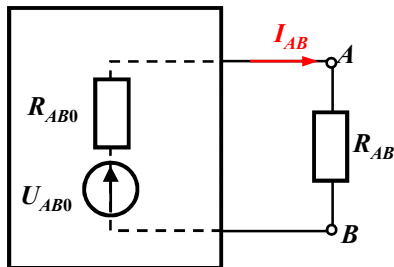
Inlocuim rețeaua cu o **schemă echivalentă serie** formată din o sursă ideală U_{AB0} și rezistența R_{AB0} adică rezistența echivalentă a rețelei față de A și B la mersul în gol:



$$I_{AB} = \frac{U_{AB0}}{R_{AB} + R_{AB0}}$$


Teorema lui THÉVENIN

Problema rezolvată.

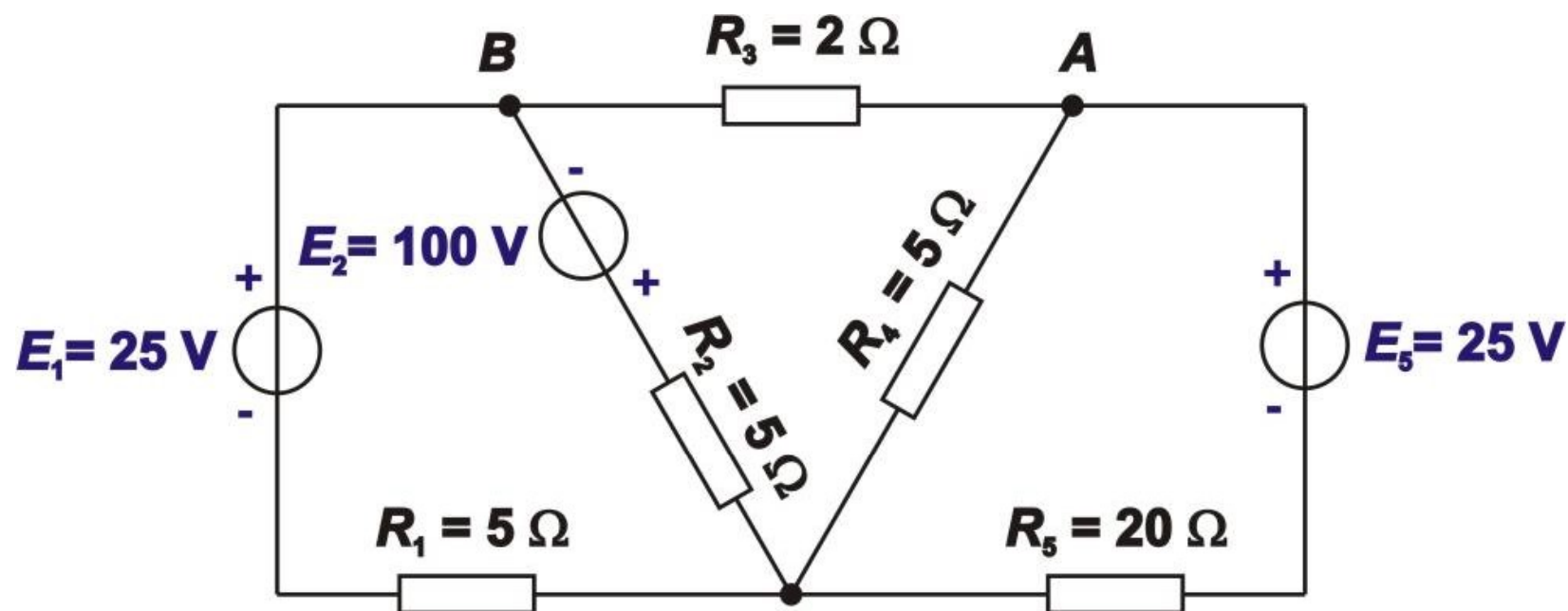


$$I_3 = \frac{U_{AB0}}{R_3 + R_{AB0}}$$

$$R_{AB0}$$

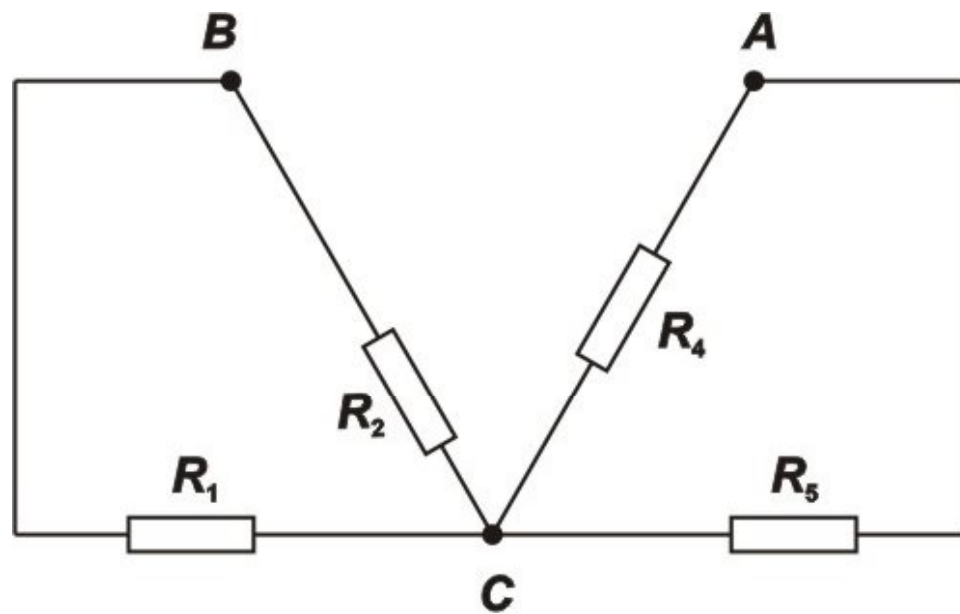

$$R_{AB0} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{5 \cdot 5}{5 + 5} + \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} = \frac{13}{2} \Omega$$

$$U_{AB0}$$

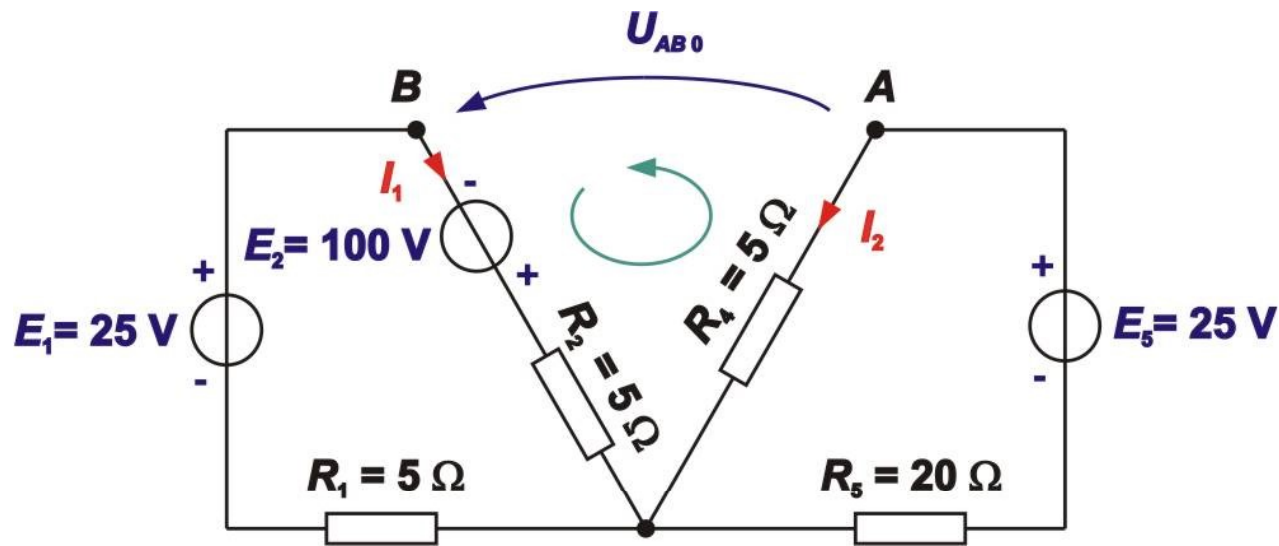

$$E_2 = R_2 I_1 - R_4 I_2 + U_{AB0}$$

$$U_{AB0} = E_2 - R_2 I_1 + R_4 I_2$$


$$E_1 + E_2 = (R_1 + R_2) I_1$$

$$E_5 = (R_4 + R_5) I_2$$

$$I_1 = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2} = \frac{25 + 100}{5 + 5} = \frac{25}{2} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{E_5}{R_4 + R_5} = \frac{25}{5 + 20} = 1 \text{ A}$$
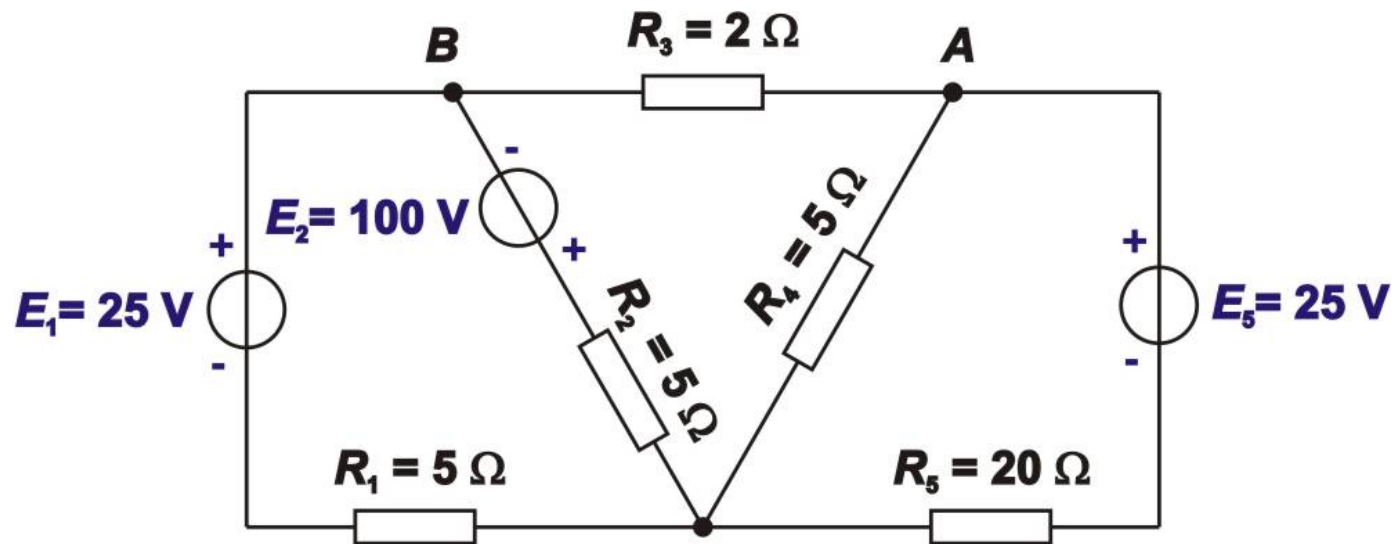
$$U_{AB0} = E_2 - R_2 I_1 + R_4 I_2 = 100 - 5 \cdot \frac{25}{2} + 5 \cdot 1 = \frac{85}{2} \text{ V}$$



$$R_{AB0} = \frac{13}{2} \Omega$$


$$U_{AB0} = \frac{85}{2} \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{U_{AB0}}{R_3 + R_{AB0}} = \frac{\frac{85}{2}}{2 + \frac{13}{2}} = 5 \text{ A}$$

Teorema lui NORTON (teorema generatorului echivalent de curent)

Teorema lui Norton permite calculul direct al tensiunii la bornele unei rezistențe oarecare dintr-o rețea

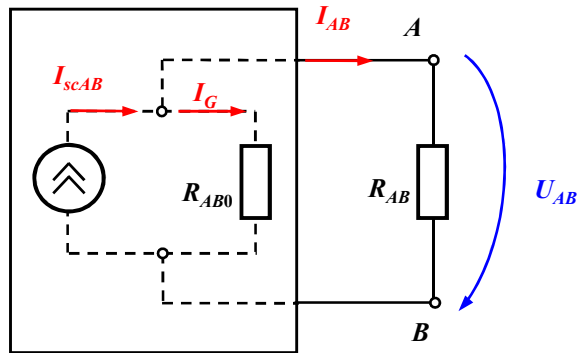Inlocuim rețeaua cu o **schemă echivalentă paralel** formată din o sursă ideală de curent I_{SCAB} și rezistența R_{AB0} :




$$I_{AB} = I_{SCAB} - U_{AB} \cdot G_{AB0}$$

$$U_{AB} \cdot G_{AB} = I_{SCAB} - U_{AB} \cdot G_{AB0}$$

$$U_{AB} = \frac{I_{SCAB}}{G_{AB} + G_{AB0}}$$

Teorema lui NORTON

Problema rezolvată.

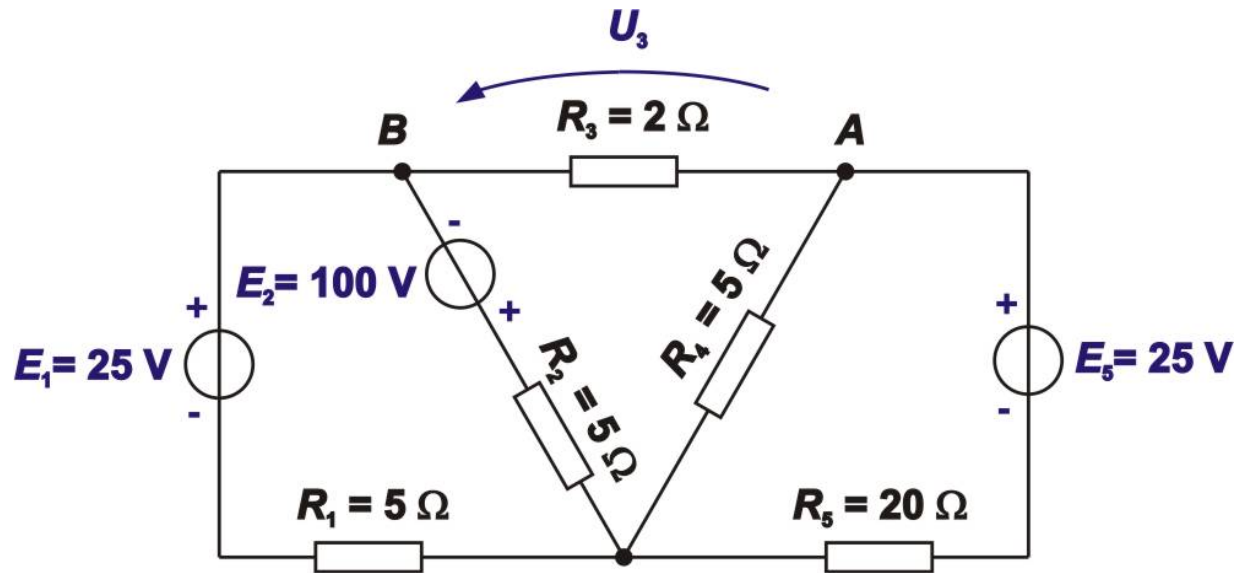

$$U_3 = \frac{I_{SC\ AB}}{G_3 + G_{AB0}}.$$

$$R_{AB0} = \frac{13}{2} \Omega$$

$$G_{AB0} = \frac{1}{R_{AB0}} = \frac{2}{13} \text{ S}$$

$$U_{AB0} = \frac{85}{2} \text{ V}$$

$$I_{SC\ AB} = \frac{U_{AB0}}{R_{AB0}} = \frac{85}{2} \cdot \frac{2}{13} = \frac{85}{13} \text{ A}$$

$$U_3 = \frac{I_{SC\ AB}}{G_3 + G_{AB0}} = \frac{\frac{85}{13}}{\frac{1}{2} + \frac{2}{13}} = \frac{170}{17} = 10 \text{ V}$$

REȚELELE NELINIARE


Dacă rezistențele elementelor sunt constante $\rightarrow U=RI$, legea lui Ohm are ca grafic o dreaptă care trece prin origine.

În practică rezistențele nu sunt constante. Ex.: la trecerea unui curent electric datorită efectului termic se modifică temperatura materialului și ca urmare se modifică ρ (rezistivitatea materialului) care depinde la randul ei de temperatură.

Un element neliniar este caracterizat prin dependența tensiune-curent: $U=f(I)$


Se poate face o clasificare a elementelor neliniare după aspectul graficului $U=f(I)$:

Elemente simetrice

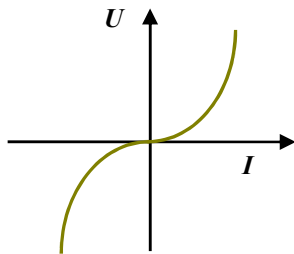

- **simetrie** față de origine
- **nu este influențată** de sensul curentului prin elementul respectiv


Elemente nesimetrice

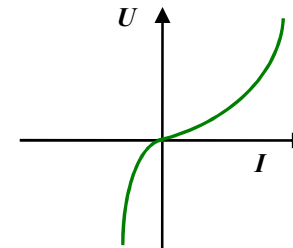

- **nesimetrie** față de origine
- **este influențată** de sensul curentului prin elementul respectiv

Presupunem un element neliniar pentru care cunoaștem caracteristica tensiune-curent $U=f(I)$. Elementul face parte dintr-o rețea funcționând corespunzător unui punct M de pe caracteristica tensiune-curent.

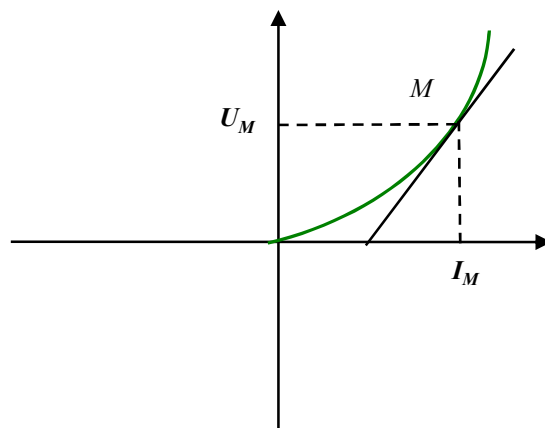Relativ la un punct de funcționare al elementului neliniar se definesc două rezistențe:



rezistență statică

$$R_s|_M = \frac{U_M}{I_M} = \frac{U}{I}|_M$$

rezistență dinamică


$$R_d|_M = \frac{dU}{dI}|_M$$

- derivata calculată în M
- panta tangentei la grafic în M

Determinarea rezistențelor echivalente ale două rețele neliniare legate în serie sau paralel


Calculul necesar pentru a putea obține caract $U=f(I)$ în cazul unei rețele neliniare care conține mai multe rezistențe neliniare legate în serie sau paralel.

Serie

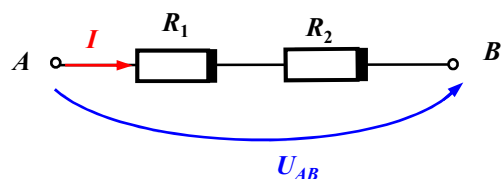

Pentru ambele rezistențe se cunoaște caracteristica $U=f(I)$



$$U_{AB} = U_1 + U_2$$

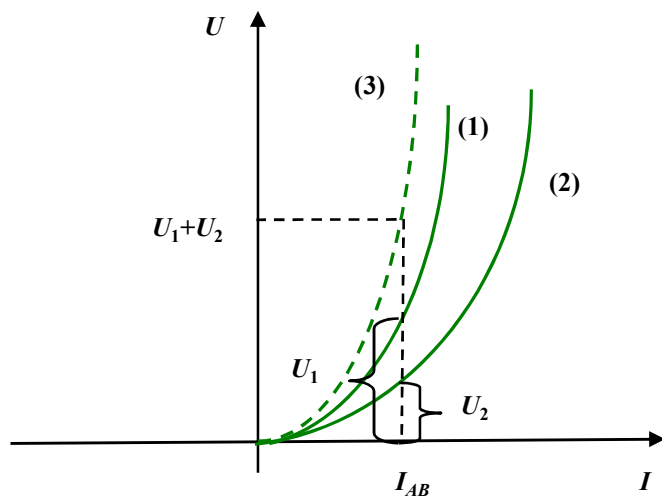

Considerăm o valoare de curent oarecare I_{AB} , se ridică verticala și se obțin U_1 și U_2 . Suma lor va fi U_{AB} și punctul obținut face parte din caracteristica tensiune-curent a elementului echivalent (3)

Paralel


$$I_{AB} = I_1 + I_2$$

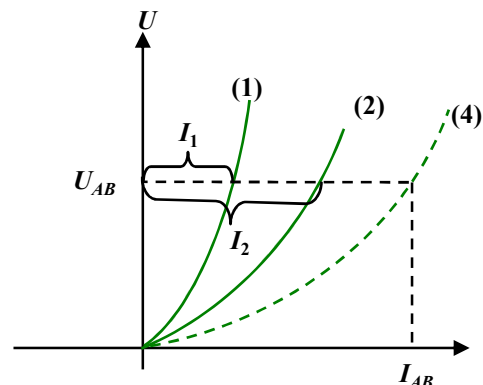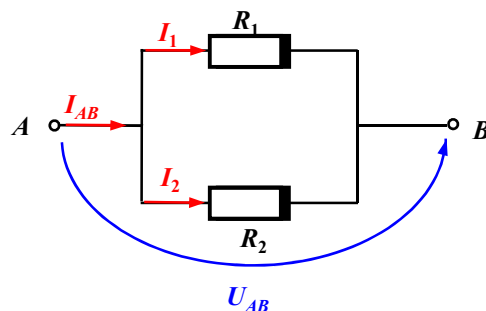


Se duce o orizontală pentru o valoare U_{AB} , se obțin I_1 și I_2 iar suma lor va reprezenta curentul absorbit I_{AB} , punctul obținut va reprezenta un punct al caracteristicii rezistenței echivalente.

REZOLVAREA REȚELELOR NELINIARE

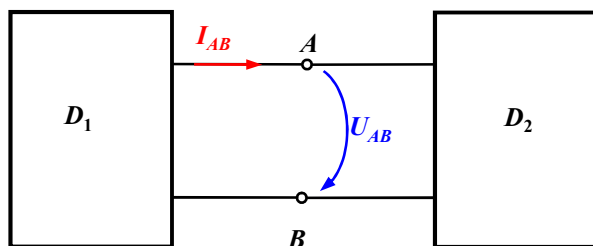Metoda caracteristicilor de sarcină. Metoda constă în separarea rețelei date în doi dipoli, D_1 și D_2 față de două borne A și B . Separarea se face astfel încât unul dintre ei să conțină exclusiv elemente liniare.




D_1 – liniar
 D_2 – neliniar

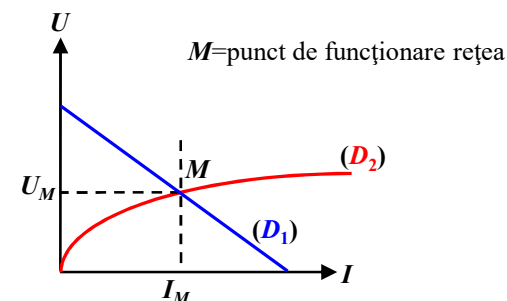

Această metodă se folosește pentru a **dimensiona dipolul liniar** astfel încât punctul de funcționare al rețelei să se stabilească într-o anumită porțiune a caracteristicii neliniare.

Teoremele lui Kirchhoff pentru mici variații

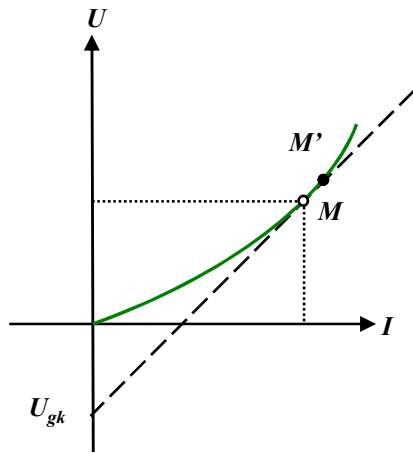Permite caracterizarea funcționării rețelei neliniare în cazul în care apar **mici perturbații ale tensiunilor**, când este important de știut dacă punctul de funcționare rămâne sau nu în zona în care dorim.



Dacă variațiile de tensiune sunt mici, atunci **se poate aproxima caracteristica tensiune-curent prin tangenta sa la grafic în punctul respectiv**.

$$U_k = U_{gk} + R_{dk} \cdot I_k$$

Presupunem că sistemul de ecuații dat de teoremele lui Kirchhoff este valabil pentru punctul de funcționare M . Presupunem că se produc **perturbații** ale tensiunilor surselor astfel încât de la valoarea E_k se trece la $E_k + \Delta E_k$. Aceasta variație a tensiunilor va determina variația curenților.

$$E_k \rightarrow E_k + \Delta E_k$$

$$I_k \rightarrow I_k + \Delta I_k$$

Variațiile de curenți vor determina noi valori ale tensiunilor, care vor fi approximate cu ecuația tangentei: $U_k = U_{gk} + R_{dk}(I_k + \Delta I_k)$

valabil pentru M

$$\begin{cases} \sum_{k \in (N)} I_k = 0 \\ \sum_{k \in (P)} E_k = \sum_{k \in (P)} (U_{gk} + R_{dk} \cdot I_k) \end{cases}$$

valabil pentru M'

$$\begin{cases} \sum_{k \in (N)} (I_k + \Delta I_k) = 0 \\ \sum_{k \in (P)} (E_k + \Delta E_k) = \sum_{k \in (P)} [U_{gk} + R_{dk} (I_k + \Delta I_k)] \end{cases}$$




Ținând seama de sistemul valabil în M , sistemul valabil în M' devine:

$$\begin{cases} \sum_{k \in (N)} \Delta I_k = 0 \\ \sum_{k \in (P)} \Delta E_k = \sum_{k \in (P)} R_{dk} \Delta I_k \end{cases}$$

Teoremele lui Kirchhoff
pentru mici variații

Pentru rezolvarea unei rețele pentru mici variații, curenții și sursele se înlocuiesc prin variațiile acestora iar rezistențele prin rezistențele dinamice. În cazul rezistențelor lineare, rezistența dinamică este egală cu rezistența statică.


Exemplu:

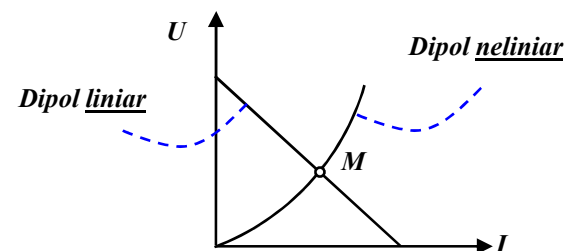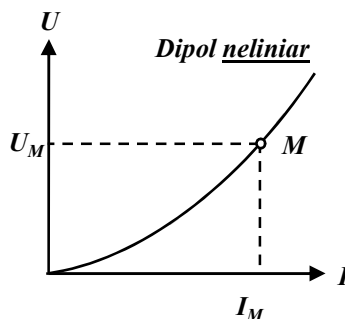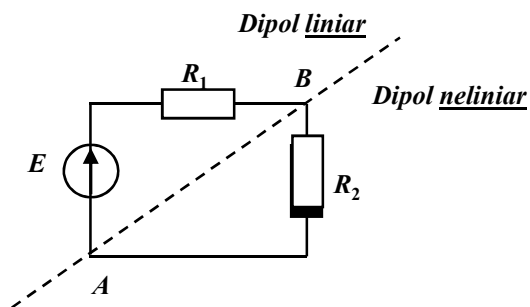

Presupunem în punctul M se cunoaște:

$$R_{d2} = \left. \frac{dU}{dI} \right|_M$$

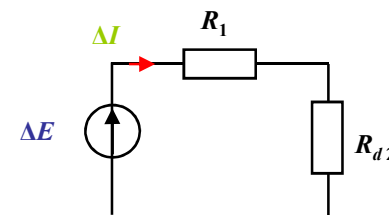Presupunem că are loc o variație a sursei: $E \rightarrow E + \Delta E$



În locul sursei se introduce variația sursei, ΔE . În locul curentului, variația acestuia, ΔI . Rezistența liniară rămâne nemodificată, R_1 . Rezistența neliniară se înlocuiește printr-o rezistență liniară egală cu rezistența dinamică calculată corespunzător punctului anterior de funcționare R_{d2} .

Pentru această nouă situație se aplică teorema a II-a a lui Kirchhoff, din care obținem:

$$\Delta I = \frac{\Delta E}{R_1 + R_{d2}}$$

Subiecte examen

1. Teorema lui THÉVENIN: enunt, formula.
2. Teorema lui NORTON: enunt, formula.
3. Retele neliniare: caracterizare, clasificare.
4. Teoremele lui Kirchhoff pentru mici variații